

Simulacro parciales viejos

yo

August 20, 2024

1 1

2 .V de Mux 8:1

Listing 1: Verilog module for a simple adder

```
'timescale 1ns / 1ps
/////////////////////////////////////////////////////////////////
// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 08/20/2024 12:24:15 AM
// Design Name:
// Module Name: mx
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//
/////////////////////////////////////////////////////////////////

module mx(
    input wire [7:0] A,
    input wire [2:0] S,
    input wire EN,
    output reg Out
);

    always @(*) begin
        if (EN) begin
```

```

        Out = 1'bz; // Alta impedancia
    end else begin
        case (S)
            3'b000: Out = A[0];
            3'b001: Out = A[1];
            3'b010: Out = A[2];
            3'b011: Out = A[3];
            3'b100: Out = A[4];
            3'b101: Out = A[5];
            3'b110: Out = A[6];
            3'b111: Out = A[7];
            default: Out = 1'b0;
        endcase
    end
end
endmodule

```

3 .V de Mux 8:1

Listing 2: Verilog module for a simple adder

```

`timescale 1ns / 1ps
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 08/20/2024 12:37:34 AM
// Design Name:
// Module Name: topM
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module topM(
    input wire A, B, C, D,
    output wire Out
);

```

```

wire outmx1, outmx2;
wire [7:0] muxInputs1; // Primeros ochos
wire [7:0] muxInputs2; // Segundos ochos
wire [2:0] selec;
wire en;

// Asignaciones de valores para muxInputs1
assign muxInputs1 = 8'b00101111;

// Asignaciones de valores para muxInputs2
assign muxInputs2 = 8'b11011110;
assign selec = {D, C, B};
assign en = ~A;

mx mux1(
    .A(muxInputs1),
    .S(selec),
    .EN(A),
    .Out(outmx1)
);

mx mux2(
    .A(muxInputs2),
    .S(selec),
    .EN(en),
    .Out(outmx2)
);

assign Out = outmx1 | outmx2;

endmodule

```